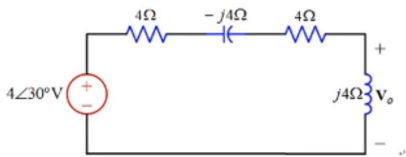


電路學 (二) 期中考解答

1.(a)  $I_{2\Omega} = \frac{4\angle 0^\circ}{2} = 2\angle 0^\circ \text{ A}$ ,  $P_{2\Omega} = \frac{(2)^2}{2} \times 2 = 4 \text{ W}$  (5%)

(b)(c)  $P_{j2\Omega} = 0 \text{ W}$ ,  $P_{-j4\Omega} = 0 \text{ W}$  (10%)

2. 將電路參考至二次側(也可以參考至一次側, 但答案相同) (9%)



$V_o = 4\angle 30^\circ \times \frac{j4}{4 - j4 + 4 + j4} = -1 + j1.732 = 2\angle 120^\circ \text{ V}$  (6%)

3.(a)  $Z_Y = 3 + j2\Omega$ ,  $V_{AN} = 220\angle 0^\circ \times \frac{3 + j2}{4 + j3} = 158.6\angle -3.2^\circ \text{ Vrms}$ ,  $V_{AB} = 274.8\angle 26.8^\circ \text{ Vrms}$  (6%)

$V_o = 4\angle 30^\circ \times \frac{j4}{4 - j4 + 4 + j4} = -1 + j1.732 = 2\angle 120^\circ \text{ V}$  (6%)

3.(a)  $Z_Y = 3 + j2\Omega$ ,  $V_{AN} = 220\angle 0^\circ \times \frac{3 + j2}{4 + j3} = 158.6\angle -3.2^\circ \text{ Vrms}$ ,  $V_{AB} = 274.8\angle 26.8^\circ \text{ Vrms}$  (6%)

$V_{BC} = 274.8\angle -93.2^\circ \text{ Vrms}$ ,  $V_{CA} = 274.8\angle 146.8^\circ \text{ Vrms}$  (4%)

(b)  $I_{AB} = V_{AB} \div (9 + j6) = 25.4\angle -6.9^\circ \text{ Arms}$ , (6%)

$I_{BC} = 25.4\angle -126.9^\circ \text{ Arms}$ ,  $I_{CA} = 25.4\angle 113.1^\circ \text{ Arms}$  (4%)

(c)  $S = 3V_{AB}I_{AB}^* = 3(274.8\angle 26.8^\circ)(25.4\angle 6.9^\circ) = 17421 + j11618 \text{ VA}$  (8%)

(d)  $P_{old} = 1742 \text{ W}$ ,  $Q_{old} = 11618 \text{ var}$

$\theta_{new} = -\cos^{-1} 0.98 = -11.5^\circ$

$Q_{new} = P_{old} \tan \theta_{new} = -3537 \text{ var}$

$\Delta Q = Q_{new} - Q_{old} = -15155 \text{ var}$

$Q_C = \frac{1}{3} \Delta Q = -5051.7 \text{ var} = -(274.8)^2 \times 377 \times C$

$C = 1.77 \times 10^{-4} = 177 \mu\text{F}$  (12%)

4.(a)  $G_Y(0) = 0$ ,  $G_Y(\infty) = 0 \Rightarrow \text{band-pass filter}$  (5%)

第1頁，共2頁 92 個字 (中) 中文 (台灣)

期中考解題 (複合模式) - Word

2. (a)  $Y = 3 + j25.4$ ,  $V_{AN} = 220\angle 0^\circ \times \frac{1}{4 + j3} = 1.08\angle -56.3^\circ \text{ Vrms}$ ,  $V_{AB} = 2\angle 4.6\angle -20.6^\circ \text{ Vrms}$  (0.7%)

$V_{BC} = 274.8\angle -93.2^\circ \text{ Vrms}$ ,  $V_{CA} = 274.8\angle 146.8^\circ \text{ Vrms}$  (4%)

(b)  $I_{AB} = V_{AB} / (9 + j6) = 25.4\angle -6.9^\circ \text{ Arms}$ , (6%)

$I_{BC} = 25.4\angle -126.9^\circ \text{ Arms}$ ,  $I_{CA} = 25.4\angle 113.1^\circ \text{ Arms}$  (4%)

(c)  $S = 3V_{AB}I_{AB}^* = 3(274.8\angle 26.8^\circ)(25.4\angle 6.9^\circ) = 17421 + j11618 \text{ VA}$  (8%)

(d)  $P_{old} = 1742 \text{ W}$ ,  $Q_{old} = 11618 \text{ var}$

$\theta_{new} = -\cos^{-1} 0.98 = -11.5^\circ$

$Q_{new} = P_{old} \tan \theta_{new} = -3537 \text{ var}$

$\Delta Q = Q_{new} - Q_{old} = -15155 \text{ var}$

$Q_C = \frac{1}{3} \Delta Q = -5051.7 \text{ var} = -(274.8)^2 \times 377 \times C$

$C = 1.77 \times 10^{-4} = 177 \mu\text{F}$  (12%)

4. (a)  $G_V(0) = 0$ ,  $G_V(\infty) = 0 \Rightarrow$  band-pass filter (5%)

(b)  $G_V(0) = 0$ ,  $G_V(\infty) = 1 \Rightarrow$  high-pass filter (5%)

