

## Quiz #2

1. Simplify the following Boolean expressions to a minimum number of literals:

(a)  $(X + Y)'(X' + Y')'$  (10%)

Solutions:

$$(X + Y)'(X' + Y')' = (X'Y')(XY) = (X'X)(Y'Y) = 0$$

(b)  $XY'Z' + XY'Z + XY$  (10%)


Solutions:

$$XY'Z' + XY'Z + XY = (XY')(Z' + Z) + XY = XY' + XY = X(X + Y') = X$$

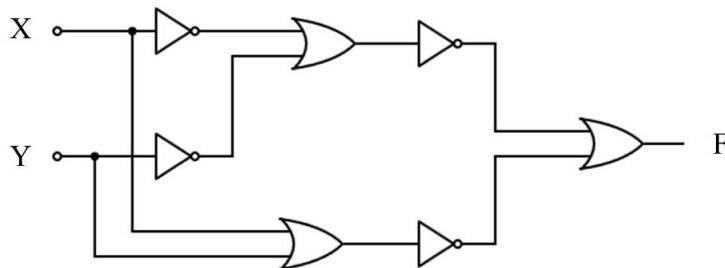
2. Implement the Boolean function  $F = XY + X'Y'$  with **OR** and **inverter** gates. (20%)

Solutions:

$$F = XY + X'Y' = (X' + Y')' + (X + Y)'$$



$$F = XY + X'Y' = (X' + Y)(X + Y')$$

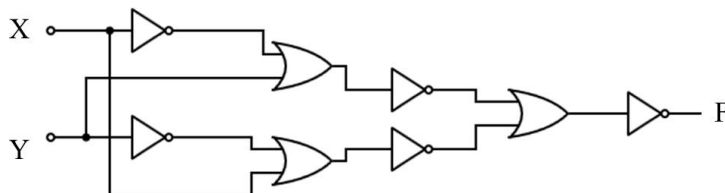

3. For the function:  $F = XY' + XZ' + YZ$ :

(a) Obtain the truth table of ***F***. (10%)

Solutions:

<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Z</b>	<b>F</b>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(b) Represent the function in the **sum of minterms** form. (10%)

Solutions:  $F = m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = X'YZ + XY'Z' + XY'Z + XYZ' + XYZ$

(c) Represent the function in the **product of maxterms** form. (10%)

Solutions:  $F = M_0M_1M_2 = (X + Y + Z)(X + Y + Z')(X + Y' + Z)$

4. Obtain the truth table of  $F = X \oplus Y$ . (10%)

Solutions:

<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>F</b>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Determine whether the Boolean equation is **true** or **false**:

(a)  $X'Z' + XZ' + Y'Z = Y' + YZ'$  (10%)

Solutions:

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	1	1	0	1

OR

$$F_0 = X'Z' + XZ' + Y'Z$$

$$F_1 = Y' + YZ'$$

X	Y	Z	$F_0$	$F_1$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

ANS = **true**

(b)  $XZ' + Y'Z' + Y'Z = XYZ' + X'Y' + XY'$  (10%)

Solutions:

x \ yz	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	1	1	0	1

OR

$$F_0 = XZ' + Y'Z' + Y'Z$$

$$F_1 = XYZ' + X'Y' + XY'$$

X	Y	Z	$F_0$	$F_1$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

ANS = **true**