

電路學（二）期末考解答

1. (a) $K_1 = \frac{2}{(s+1+j1)} \Big|_{s=-1+j1} = 1 \angle -90^\circ$ (6%)

(b) use the time shifting property. $f_2(t) = 2(e^{-2(t-2)} + e^{-3(t-2)})u(t-2)$ (6%)

(c) $f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2 + s + 1}{s^2 + 4s + 4} = 2$, $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s^2 + s + 1}{s^2 + 4s + 4} = \frac{1}{4}$ (10%)

2.

$$\mathbf{Z} = \frac{1}{s} // (2s+2) = \frac{2s+2}{2s^2+2s+1}$$


$$\mathbf{V}_o(s) = \mathbf{V}_i(s) \times \frac{\mathbf{Z}}{2+\mathbf{Z}} \times \frac{2}{2s+2} = \frac{1}{2s^2+3s+2} \mathbf{V}_i(s) \Rightarrow \mathbf{H}(s) = \frac{1}{2s^2+3s+2}$$
 (10%)

$$\mathbf{H}(j5) = \frac{1}{2(j5)^2 + 3(j5) + 2} = 0.02 \angle -162.6^\circ$$
 (6%)

$$v_{oss}(t) = 0.2 \cos(5t - 162.6^\circ) \text{ V}$$
 (6%)

3.(a) 計算過程 8%、振幅與相角頻譜 4% ($D_n \angle \theta_n = a_n - jb_n$)

n	a_n	b_n	$ D_n $	$\theta_n (^\circ)$
1	0	3.183	3.183	-90
3	0	1.061	1.061	-90

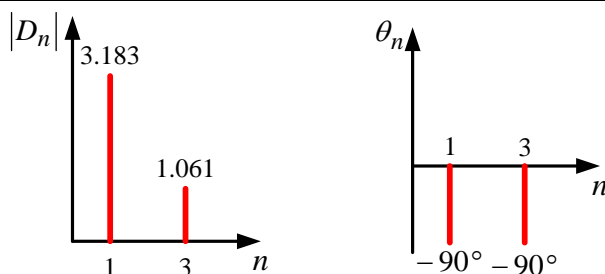

(b) $\omega_0 = 1000$

$$n=1, n\omega_0 = 1000, \mathbf{Z}_1 = 1 + j1$$
 (3%)

$$n=3, n\omega_0 = 3000, \mathbf{Z}_3 = 1 + j3$$
 (3%)

$$\mathbf{I}_1 = \frac{3.183 \angle -90^\circ}{\mathbf{Z}_1} = 2.25 \angle -135^\circ, \mathbf{I}_3 = \frac{1.061 \angle -90^\circ}{\mathbf{Z}_3} = 0.36 \angle -161.6^\circ$$
 (4%)

$$i(t) = 2.25 \cos(1000t - 135^\circ) + 0.36 \cos(3000t - 161.6^\circ) \text{ A}$$
 (2%)

※一定要依不同頻率算出阻抗，否則至少扣一半的分數

$$(c) P = \frac{3.183 \times 2.25}{2} \cos(45^\circ) + \frac{1.061 \times 0.36}{2} \cos(71.6^\circ) = 2.592 \text{ W}$$
 (12%)

4. $\begin{bmatrix} \mathbf{V}_1 \\ \mathbf{V}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{I}_1 \\ \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}$, 單位是 Ω (20%)

※必須寫出計算過程。